



Investigación/Reporte/Resumen:

TABLAS, DIGRAMA Y CIRCUITO

Ejercicio 2

Asignatura:

ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE COMPUTADORAS

JAVIER ADRIÁN ONOFRE CHABLE

MATRÍCULA: 230300800

PROGRAMA EDUCATIVO: ING EN DATOS E INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL

Presentado a:

PROF. ISMAEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
A	B	C	D	AB	CD	ABCD	$\sim AB$	$\sim CD$	$\sim ABCD$	$\sim A$	$\sim AB + CD$	$\sim ABCD + \sim A$	$\sim \sim AB + \sim \sim CD$	$\sim \sim AB + \sim \sim CD + \sim \sim ABCD + \sim \sim$
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
TABLA DE VERDAD														



